
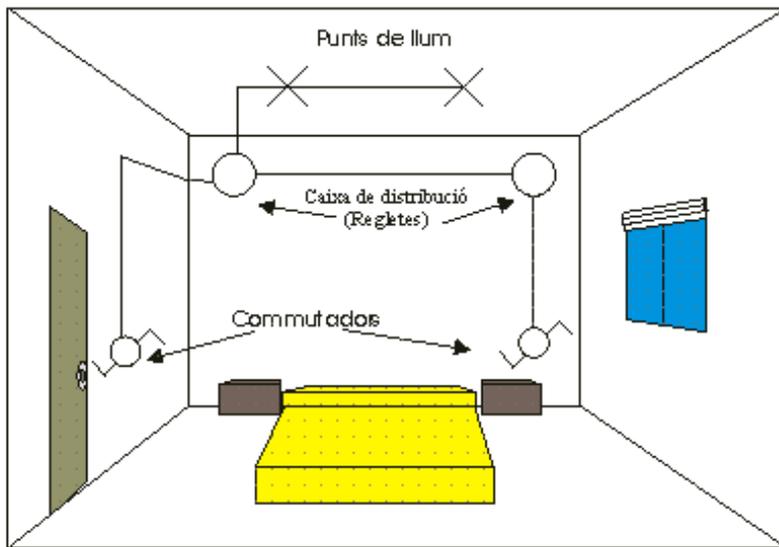



## Esquema unifilar

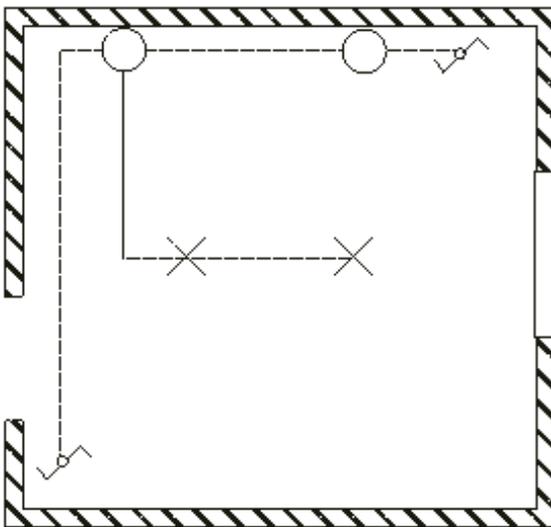


L'esquema elèctric unifilar representat al plànol és el següent:



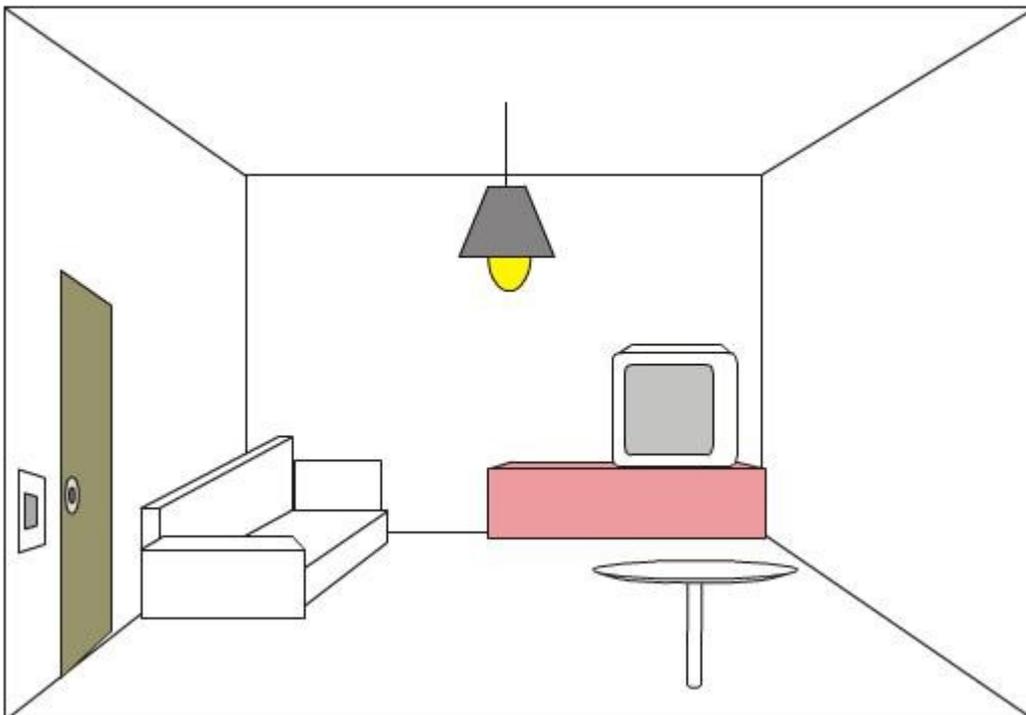Dibuja el esquema unifilar y funcional de esta luz controlada con interruptor



## CONMUTADO CORTO

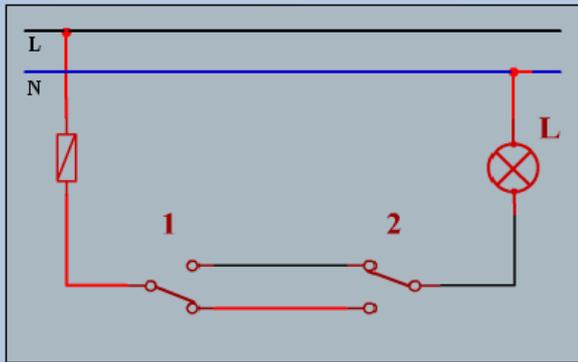

### COMPROBAR FUNCIONAMIENTO

En este esquema se representa el circuito de un conmutado corto.

Este circuito se utiliza para cubrir necesidades de conmutación cortas, pues este método supone un gasto importante de cable en la unión entre sus componentes

El material necesario para esta práctica es de dos conmutadores un portalámparas y un portafusibles.

